


November 6, 2022

```
[1]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```
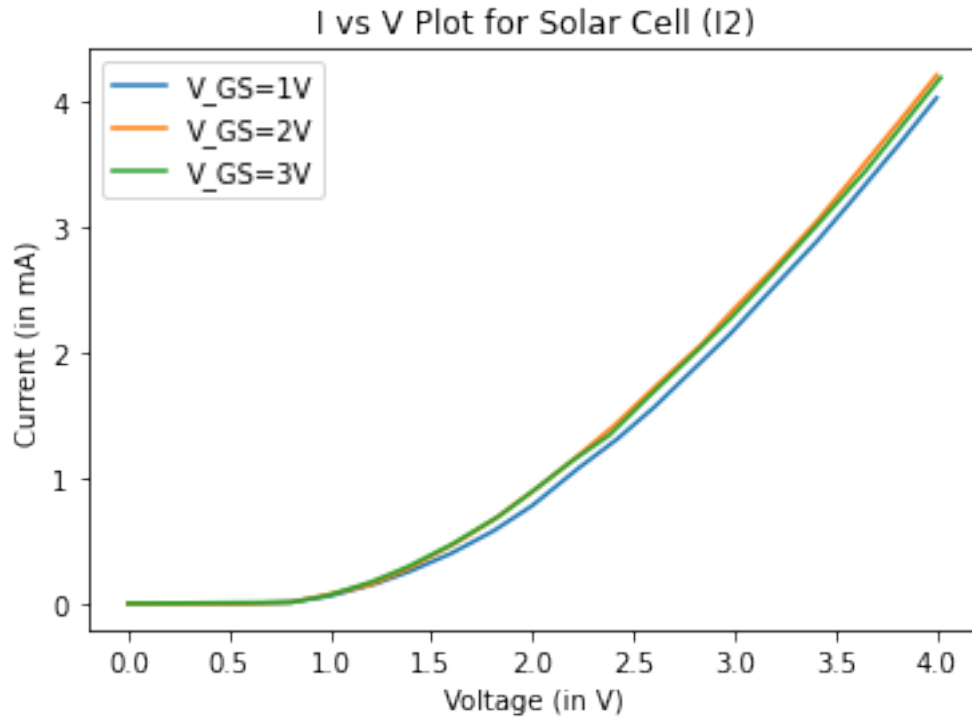
## 1 Q-2a

```
[19]: I_D_1 = [0, 0, 0, 0, 0.01, 0.06, 0.16, 0.26, 0.4, 0.58, 0.78, 1.08, 1.31, 1.56, 1.87, 2.15, 2.53, 2.89, 3.19, 3.65, 4.03]
V_DS_1 = [0, 0.2, 0.38, 0.6, 0.8, 1, 1.23, 1.4, 1.6, 1.81, 2, 2.23, 2.42, 2.6, 2.8, 2.98, 3.2, 3.41, 3.57, 3.81, 4]
I_D_2 = [0, 0, 0, 0, 0.01, 0.07, 0.15, 0.28, 0.49, 0.68, 0.94, 1.13, 1.41, 1.76, 2.07, 2.35, 2.68, 3.05, 3.4, 3.85, 4.21]
V_DS_2 = [0, 0.21, 0.38, 0.6, 0.81, 0.99, 1.2, 1.39, 1.63, 1.82, 2.04, 2.19, 2.4, 2.63, 2.84, 3, 3.2, 3.41, 3.59, 3.82, 4]
I_D_3 = [0, 0.01, 0.06, 0.17, 0.29, 0.47, 0.69, 0.88, 1.14, 1.34, 1.67, 1.99, 2.27, 2.63, 3, 3.45, 3.73, 4.19]
V_DS_3 = [0, 0.81, 0.98, 1.2, 1.38, 1.6, 1.83, 1.99, 2.2, 2.38, 2.59, 2.8, 2.98, 3.19, 3.4, 3.65, 3.79, 4.02]
```

```
[20]: plt.plot(V_DS_1, I_D_1)
plt.plot(V_DS_2, I_D_2)
plt.plot(V_DS_3, I_D_3)
plt.title("I_D vs V_DS Plot for varying V_GS")
plt.xlabel("Voltage (in V)")
plt.ylabel("Current (in mA)")
plt.legend(["V_GS=1V", "V_GS=2V", "V_GS=3V"])
plt.show()
```




2  $r_o = 585.37 \text{ Ohms}$

3 Q-2b and Q-2c

```
[25]: I_D_0 = [0, 0.01, 0.06, 0.15, 0.27, 0.39, 0.52, 0.7, 0.92, 1.14, 1.4, 1.69, 1.
↪91]
V_GS_0 = [0, 0.8, 1, 1.22, 1.44, 1.61, 1.78, 1.98, 2.2, 2.39, 2.6, 2.82, 2.97]
I_D_point5 = [0, 0.01, 0.03, 0.08, 0.16, 0.27, 0.4, 0.56, 0.72, 0.94, 1.17, 1.
↪38, 1.68, 1.9, 2.2]
V_GS_point5 = [0, 0.49, 0.61, 0.8, 1, 1.2, 1.39, 1.6, 1.78, 2, 2.2, 2.38, 2.61, ↪
↪2.77, 2.97]
I_D_minuspoint5 = [0, 0.01, 0.04, 0.15, 0.26, 0.38, 0.54, 0.75, 1.01, 1.17, 1.
↪45, 1.69]
V_GS_minuspoint5 = [0, 1.02, 1.16, 1.43, 1.63, 1.8, 2, 2.22, 2.45, 2.59, 2.82, ↪
↪2.99]
```

```
[27]: plt.plot(V_GS_0, I_D_0)
plt.plot(V_GS_point5, I_D_point5)
plt.plot(V_GS_minuspoint5, I_D_minuspoint5)
plt.title("I_D vs V_GS Plot for varying V_BS")
plt.xlabel("Voltage (in V)")
plt.ylabel("Current (in mA)")
```
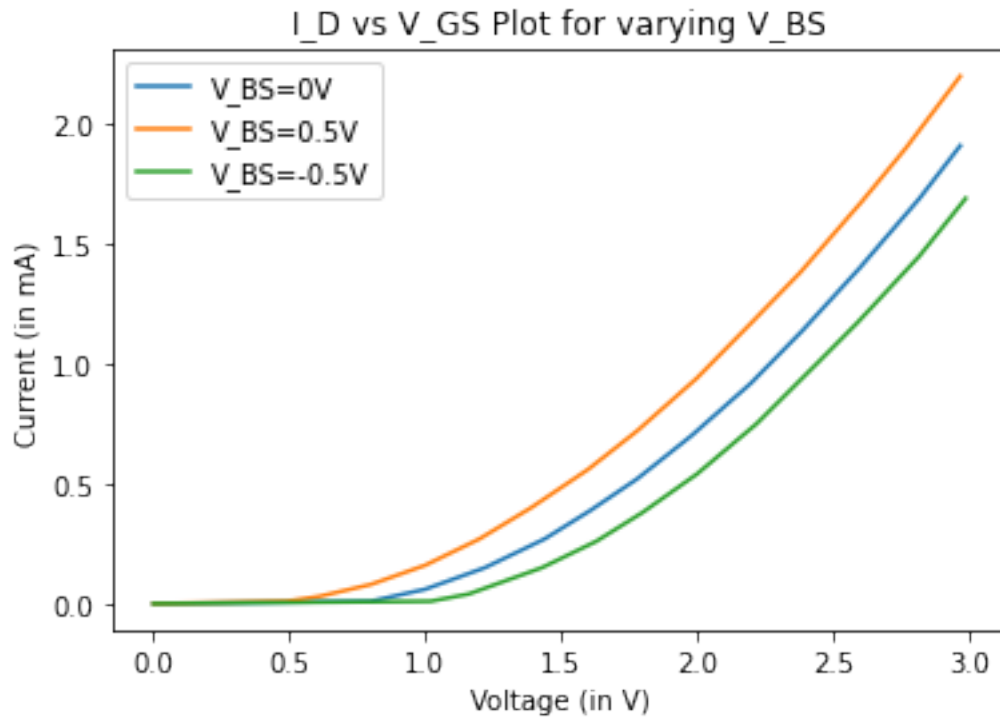
```
plt.legend(["V_BS=0V", "V_BS=0.5V", "V_BS=-0.5V"])
plt.show()
```



4  $g_m = 0.8983 \text{ mS}$

5  $V_T = 0.8\text{V}$  for  $V_{BS} = 0\text{V}$

6  $V_T = 0.49\text{V}$  for  $V_{BS} = 0.5\text{V}$

7  $V_T = 1.02\text{V}$  for  $V_{BS} = -0.5\text{V}$


8  $r_o = 585.37 \text{ Ohms}$

9 Q-3i

```
[28]: Inv_in = [0, 0.2, 2.11, 2.32, 2.52, 2.73, 2.93, 3.13, 3.25, 3.41, 3.59, 3.8, 5]
      Inv_out = [4.98, 4.98, 4.96, 4.91, 4.8, 4.58, 3.3, 0.26, 0.16, 0.08, 0.02, 0, 0]
```

```
[29]: plt.plot(Inv_in, Inv_out)
      plt.title("VTC of the inverter")
      plt.xlabel("Input (in V)")
      plt.ylabel("Output (in V)")
```

```
plt.show()
```

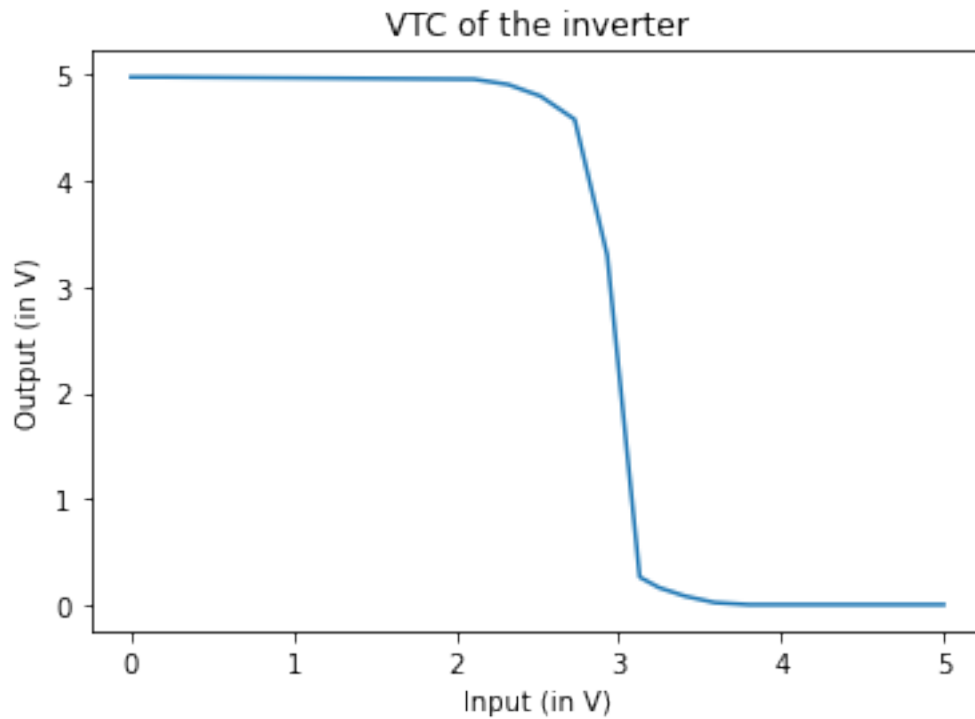

**10 Fall Time = 500us**

**11 Rise Time = 400us**

The ratio of rise and fall times is given by  $\mu_n \cdot W_n / \mu_p \cdot W_p$  Here,  $\mu_n / \mu_p = 2$  So, we get  $W_p / W_n = 2.5$

**12  $W_p / W_n = 2.5$**

**13 Q-3ii**

```
[30]: Inv2_in = [0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.8]
      Inv2_out = [1.91, 1.86, 1.81, 0.89, 0.67, 0.56, 0.38, 0.2, 0.09, 0.04, 0]
```

```
[31]: plt.plot(Inv2_in, Inv2_out)
      plt.title("VTC of the second inverter")
      plt.xlabel("Input (in V)")
      plt.ylabel("Output (in V)")
      plt.show()
```

